




情報 I

- 1-8 論理回路
- 1-8-1 基本論理回路AND
- 1-8-2 基本論理回路OR
- 1-8-3 基本論理回路NOT
- 1-8-4 真理値表完成問題
- 1-8-5 半加算器回路
- 1-8-6 全加算器回路
- 1-8-7 NAND回路





1-8-1 AND回路

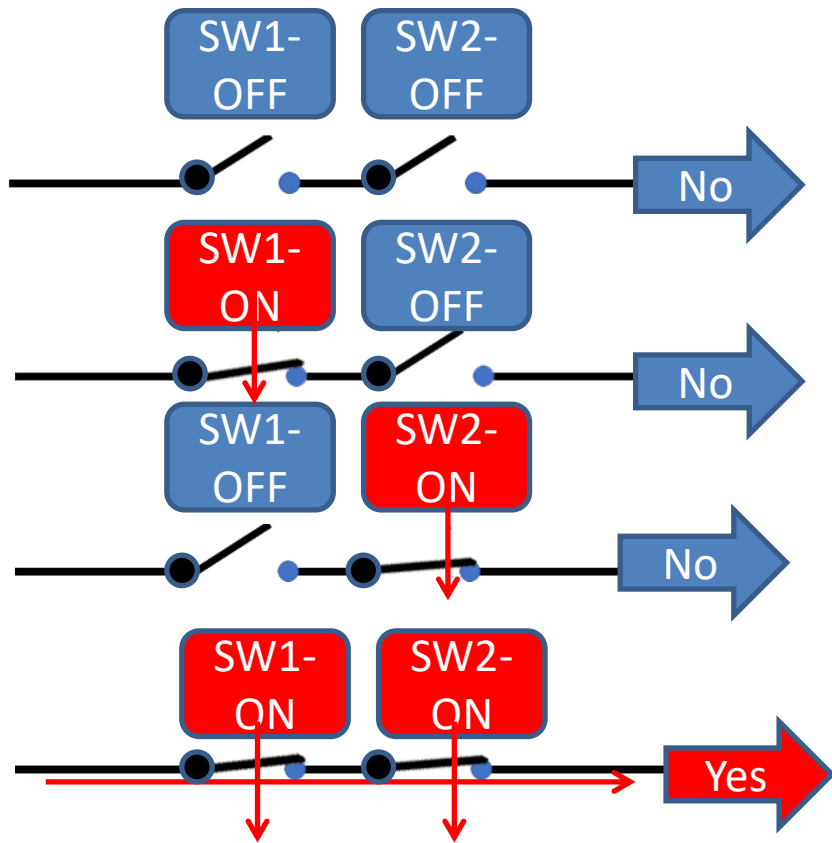


SW	電流
OFF⇒入力0	No⇒出力0
ON⇒入力1	Yes⇒出力1

AND回路の真理値表


INPUT-1	INPUT-2	OUTPUT
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



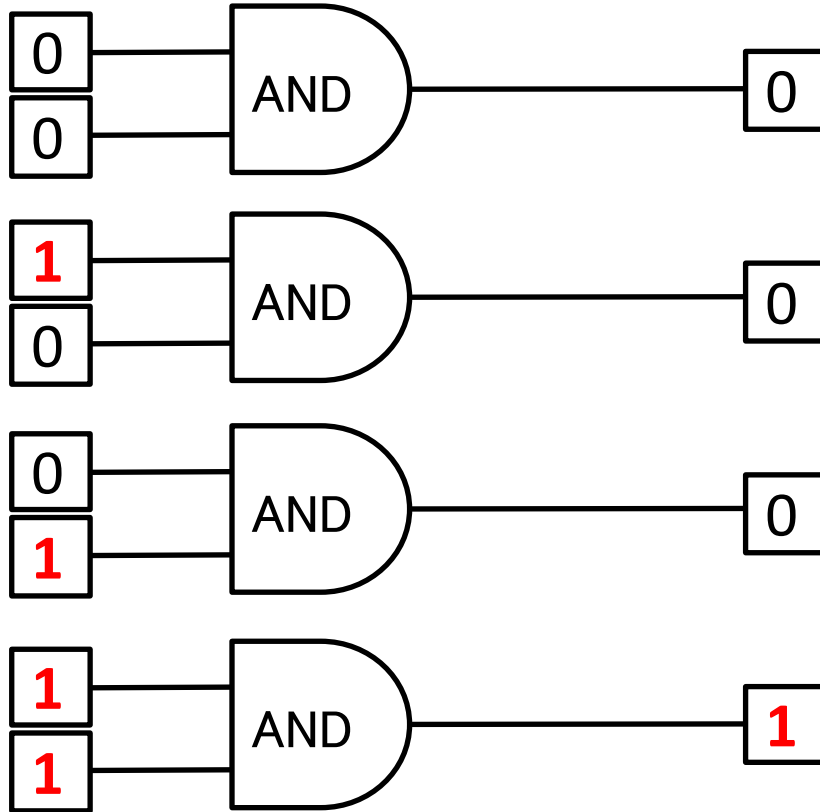



OR回路




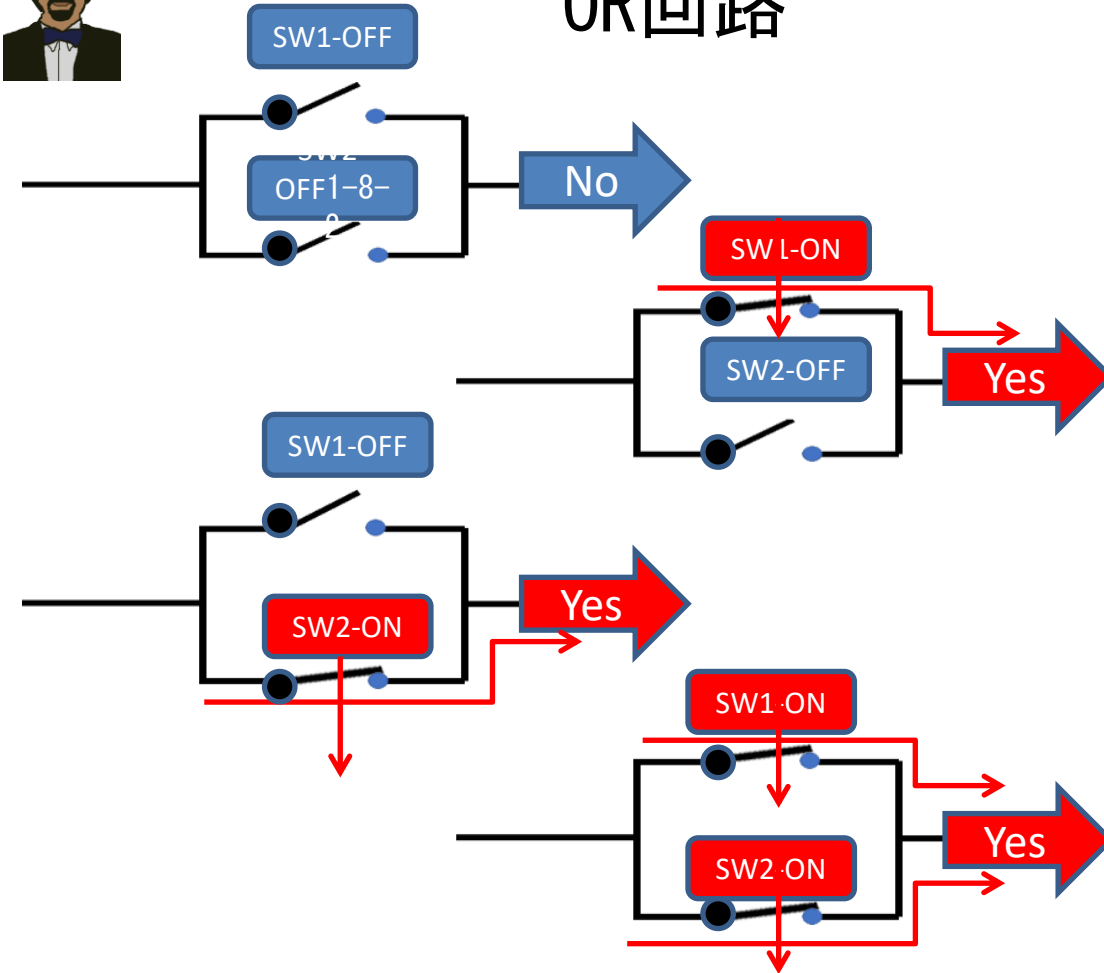


SW	電流
OFF⇒入力0	No⇒出力0
ON⇒入力1	Yes⇒出力1

OR回路の真理値表



INPUT-1	INPUT-2	OUTPUT
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



    



1-8-3 NOT回路

 
 


SW	電流
OFF⇒入力0	Yes⇒出力1
ON⇒入力1	No⇒出力0

NOT回路の真理値表


INPUT-1	OUTPUT
0	1
1	0



  



1-8-4 論理回路練習問題1 : 右の真理値表を完成させよう

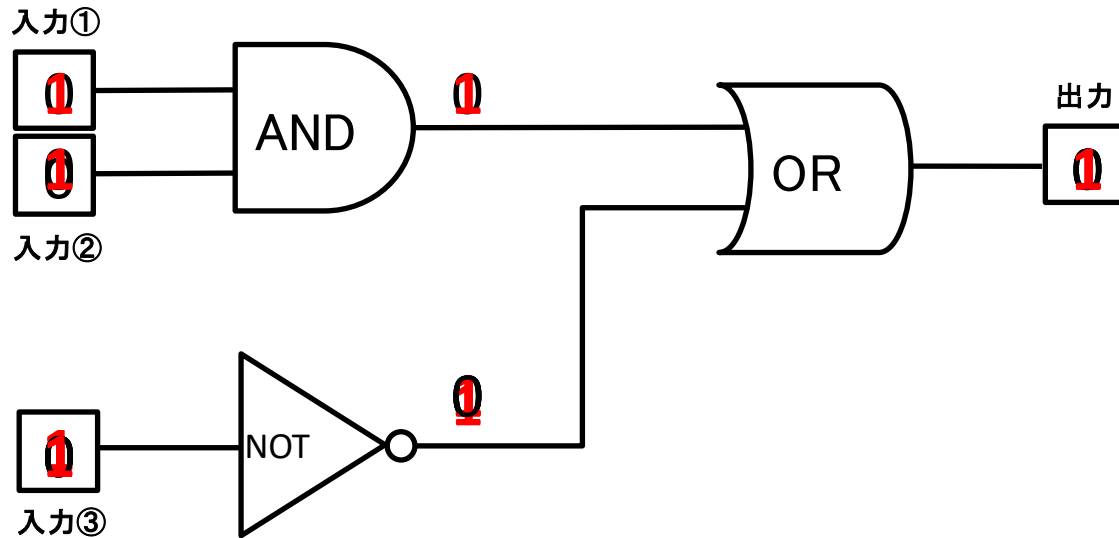

真理値表

①	②	③	出力
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1







論理回路問題補足解法技術

ANDが0を出す場合は、その入力が「2入力が1, 1である」場合以外
…条件x

入力①


 


入力②

 


0

入力③

  

0

 

出力

最終段がORなら出力1になりやすい。
故にレアケースの出力0の場合を見つけたら、後は全部1であろう。
この場合、ORの入力が0, 0だ。

NOTが0を出す場合は、その入力が「入力1である」場合
…条件y

真理値表

①	②	③	出力
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


条件x、条件yが重なる場合は出力0あとは全部1





1-8-4 論理回路練習問題2：右の真理値表を完成させよう

①②が0, 0以外は
OR回路の出力は1

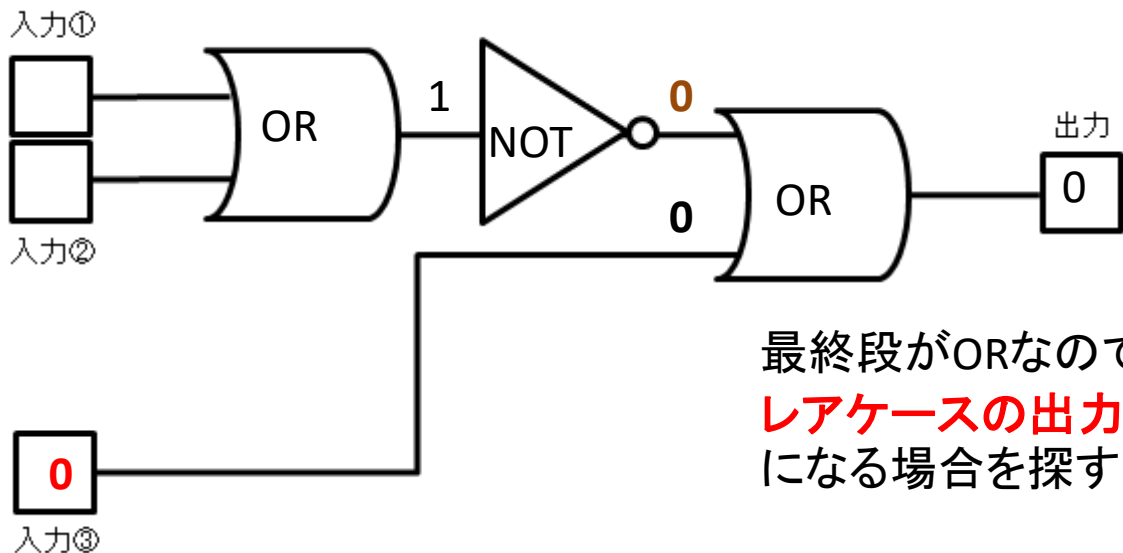

最終段がORなので
レアケースの出力0
になる場合を探す


真理値表

①	②	③	出力
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1





1-8-4 論理回路練習問題3 : 右の真理値表を完成させよう

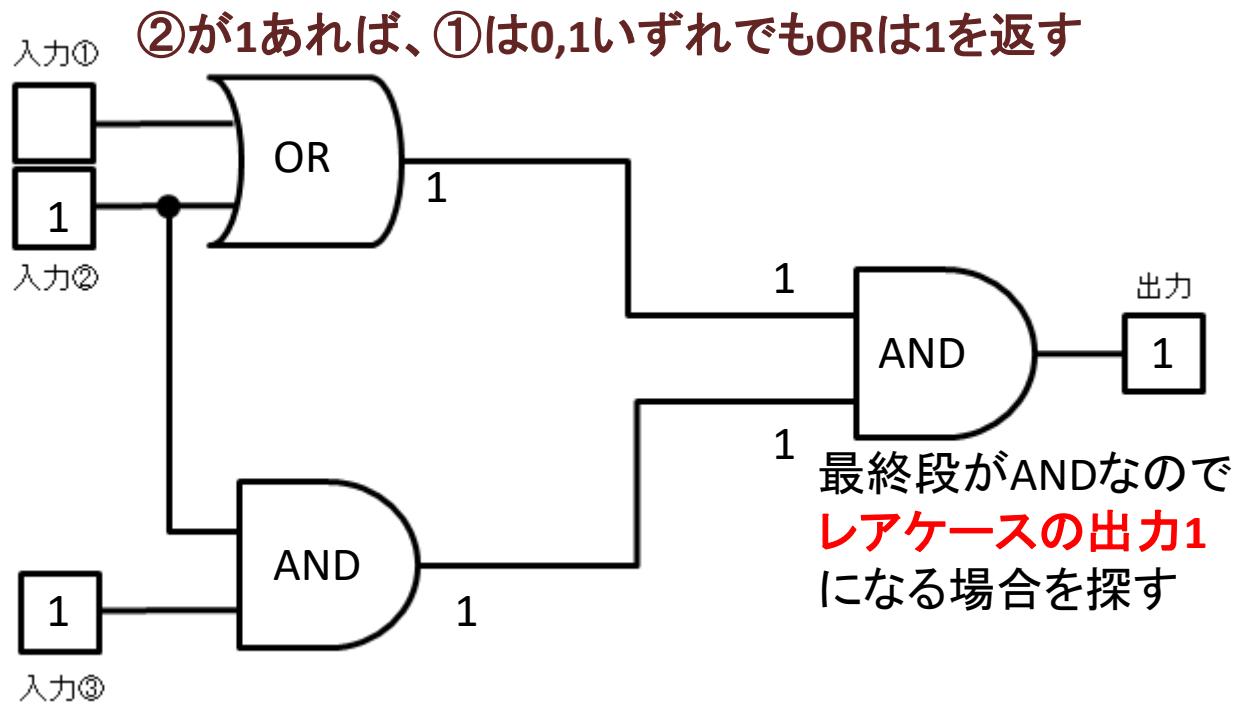


真理値表

①	②	③	出力
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1





1-8-5 半加算器：右の真理値表を完成させよう 出力S, Cは何を示すか？

 

回路中の●は
枝分かれしている
ことを示す


入力A	入力B	出力S	出力C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- 出力S：加算結果の1桁目
出力C：加算結果の1桁上げの有無
- 2bit(2入力)の加算：半加算器で可能
- 桁上がり分を含む3bit(3入力)の加算
⇒次の工夫が必要





1-8-6 全加算器：出力S，出力Cは何を示すか？

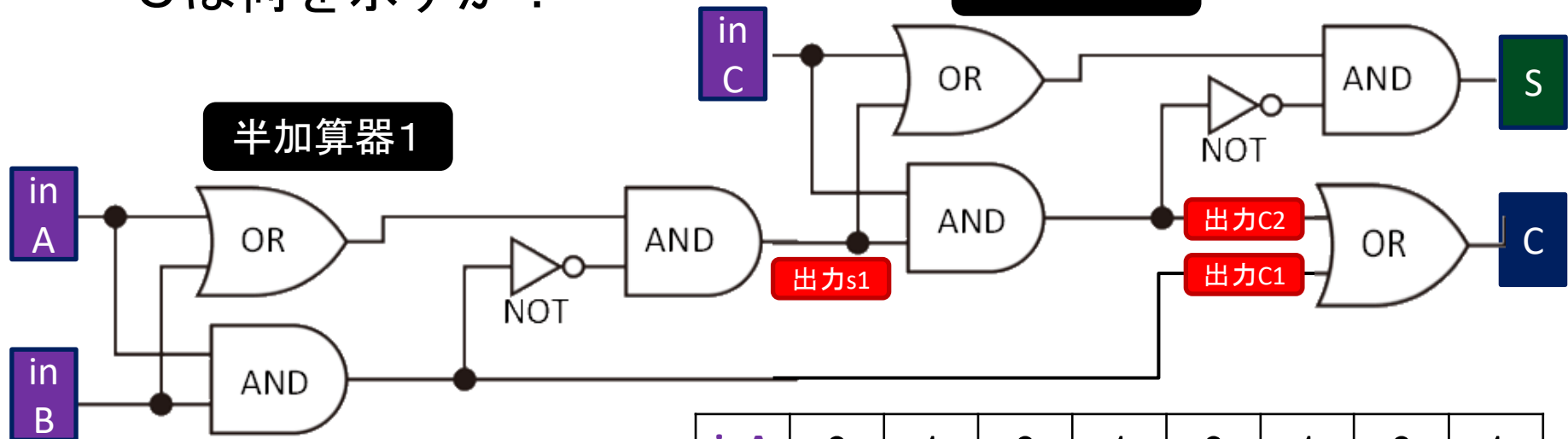



出力S: 3入力加算結果の1桁目
出力C: 3入力加算結果の2桁目

・桁上がり分を含む3bit (3入力) の加算: 全加算器

inA	0	1	0	1	0	1	0	1
inB	0	0	1	1	0	0	1	1
inC	0	0	0	0	1	1	1	1
S	0	1	1	0	1	0	0	1
C	0	0	0	1	0	1	1	1



 

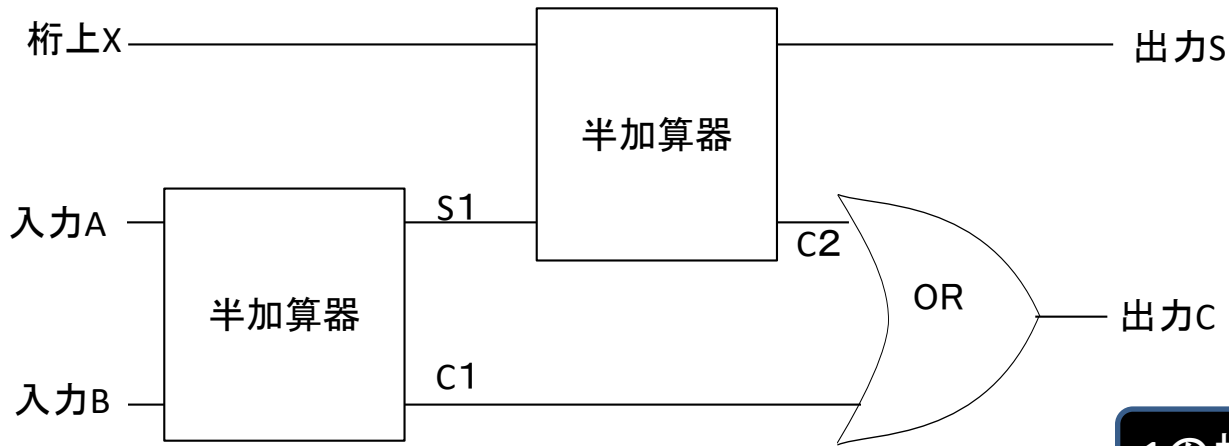


0 0 0
 0 0 0
 0 0 0
 0 0 0
 0 0 0

1の桁 **2の桁**

桁上X	入力A	入力B	中間S1	中間C1	中間C2	出力S	出力C
0	0	0	0	0			
0	0	1	1	0			
0	1	0	1	0			
0	1	1	0	1			
1	0	0	0	0			
1	0	1	1	0			
1	1	0	1	0			
1	1	1	0	1			


1 1 1
 1 1 1
 1 1 1

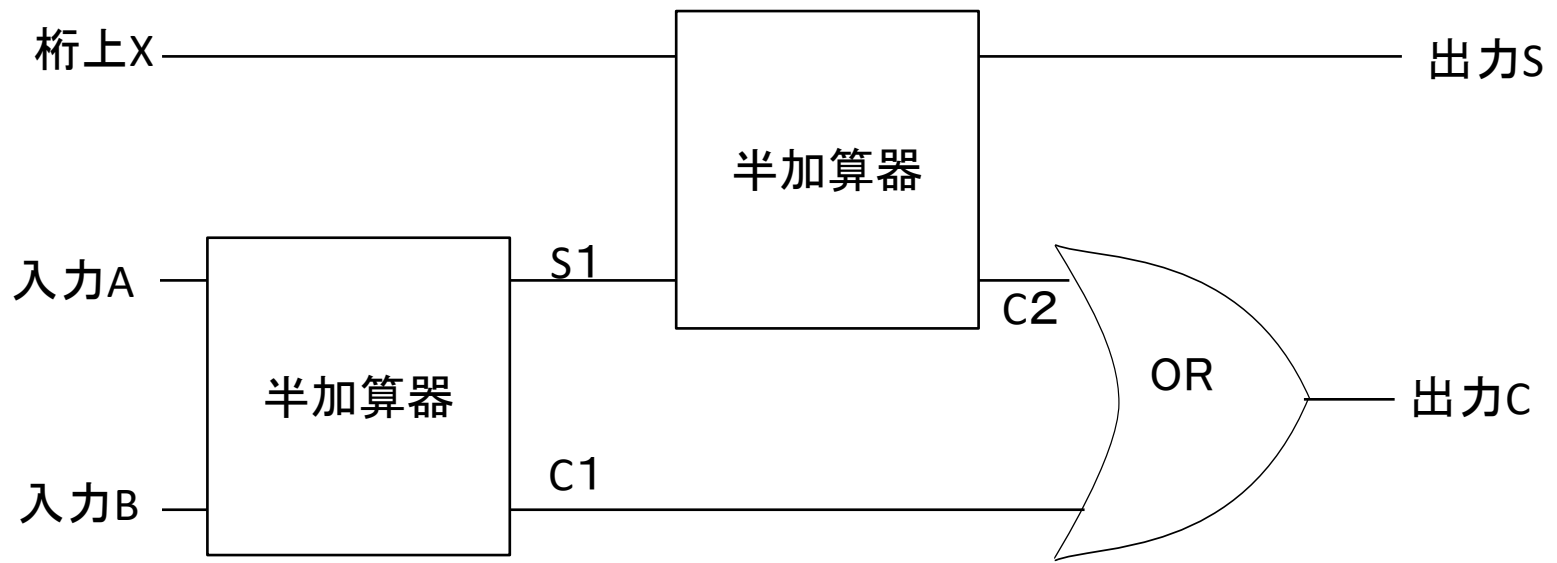



1-8-6 全加算器・半加算器の必要数

4bitの場合

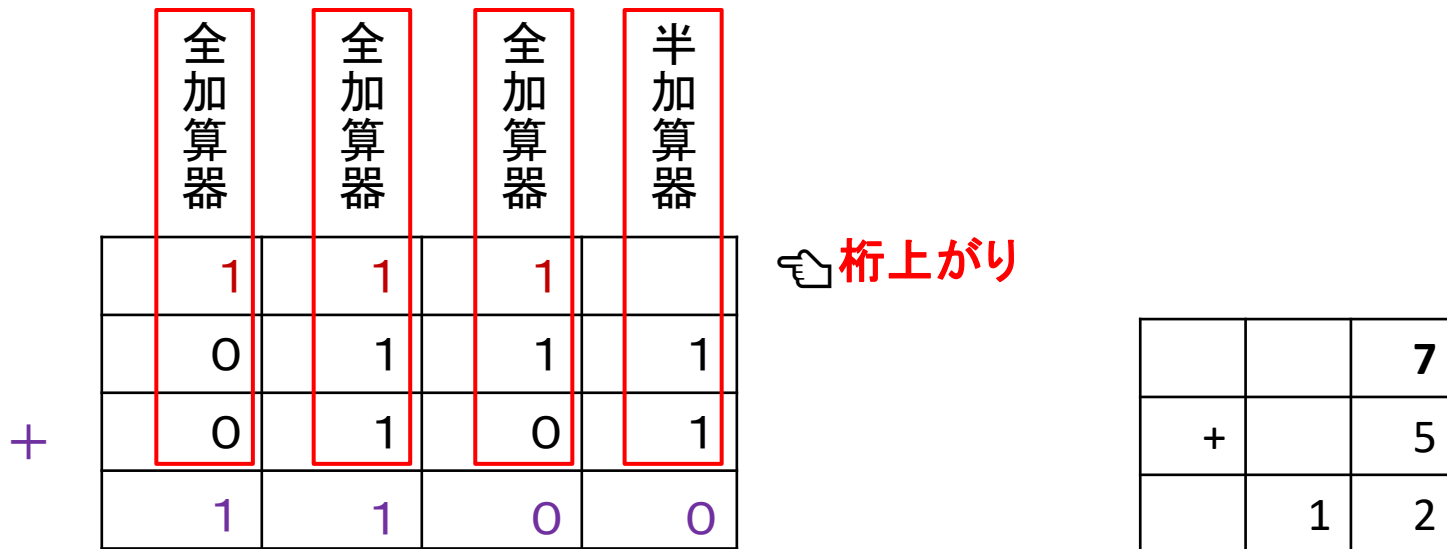

4(bit) の加算 ➡ 3個の全加算器、1個の半加算器が必要

n(bit) の加算 ➡ (n-1) 個の全加算器、1個の半加算器が必要

処理するビット数を上げる ➡ 多くの素子を必要とする ➡ コスト増






1-8-7 NAND回路：NOT AND、すなわちAND回路の反転




NAND回路の組合せで
あらゆる回路を組むことができる
→大量生産でコストカット可能

入力①	入力②	出力
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


 上はNAND回路で組んだNOT回路
では、NAND回路でAND回路、OR回路を
組む方法は？





NAND回路で組んだ AND回路

 

NAND回路で組んだ OR回路

